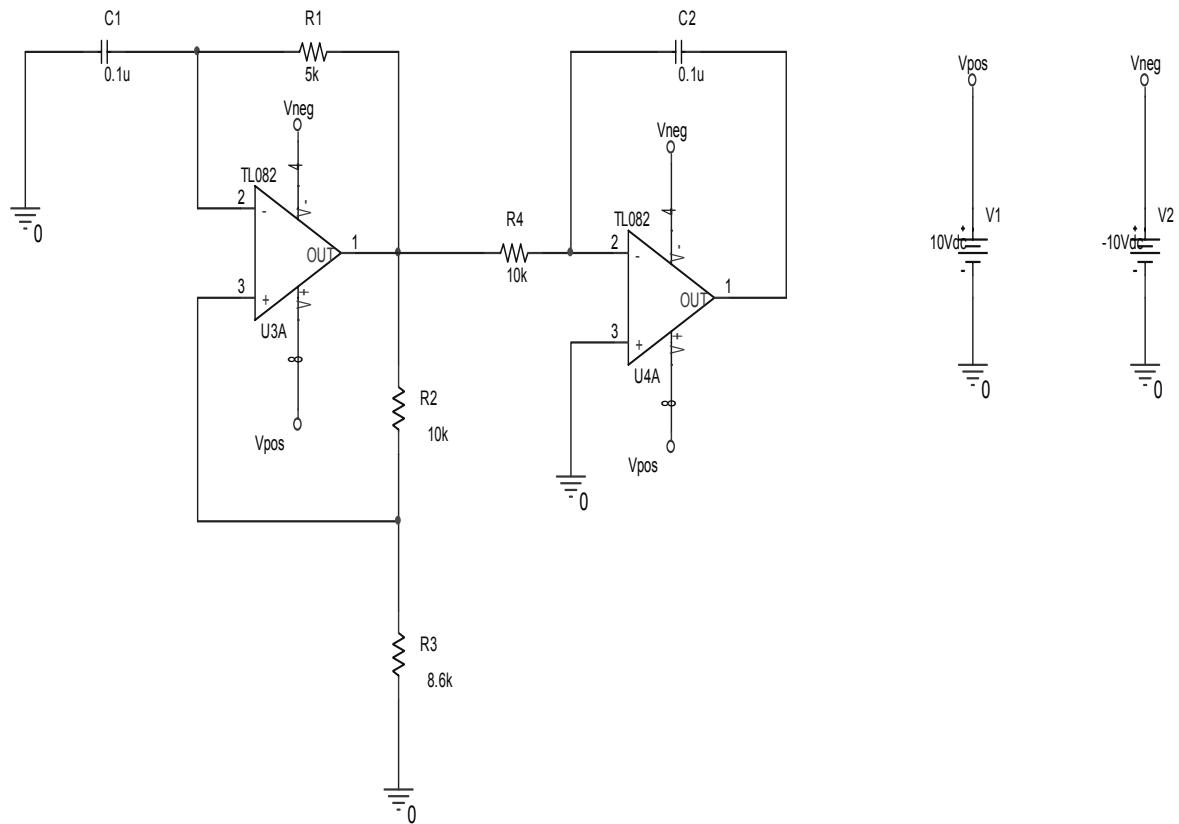


Practica 6

Oscilador de carrera libre y generador de onda triangular

- Arme el siguiente circuito con los valores de resistencia y capacitancias que allí se muestran.



- Vea con el osciloscopio el voltaje del capacitor 1 (C1) y de salida del primer amplificador operacional (U3A), con estos valores obtenga la curva de transferencia de voltaje de este oscilador de carrera libre.
- Mida el valor de la frecuencia de la señal de salida del primer amplificador operacional, y corrobore sus resultados con la formula teórica.
- Coloque una punta del osciloscopio en la salida del segundo amplificador operacional, ¿que señal de salida observa?
- ¿Cuál es la pendiente de la señal para cuando la salida del primer amplificador operacional esta en +Vsat?, corrobore este resultado con el análisis teórico de este circuito.
- Para su reporte, ¿Que tendría que hacer si quisiera agregar un voltaje de offset a la salida de este circuito?
- Dibuje el nuevo circuito con la etapa de offset agregada.
- Escriba sus conclusiones (cada integrante debe escribir sus propias conclusiones).

(Nota: envíe su reporte en formato PDF o si no le es posible enviarlo de esta manera, mande su reporte en archivo comprimido .zip).